Spojování rezistorů

Použité rezistory

Nominální hodnota odporu	Změřený odpor
R_1 = 56 Ω	
R_2 = 100 Ω	
R_3 = 470 Ω	

Kombinace dvou rezistorů

Schéma zapojení	Vypočtený odpor	Změřený odpor

Kombinace tří rezistorů

Schéma zapojení	Vypočtený odpor	Změřený odpor